

Ch. 13 : Le condensateur électrique

1. Rappels
2. Le condensateur
3. Charge
4. Décharge

1. Rappels

1.1. Tension électrique

Pour faire naître une intensité électrique I dans un fil, il faut créer à ses bornes une **différence de potentiels** U (ou *d.d.p.*) appelée plus simplement **tension**.


Une *d.d.p.* se calcule ou se mesure en faisant la différence entre le potentiel électrique de deux points dans un circuit.

Par exemple, calcul de la tension (ou *d.d.p.*) U_{CD} :

$$U_{CD} = V_C - V_D$$


A noter :

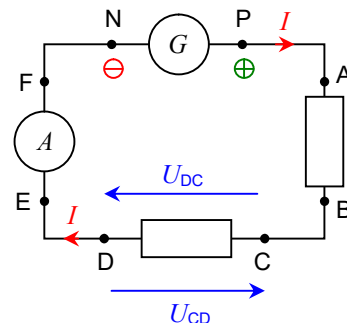- Si $U_{CD} = V_C - V_D$, c'est donc que $U_{DC} = V_D - V_C$, et donc que : $U_{CD} = -U_{DC}$
- Deux points d'un circuit séparés par un fil ont le même potentiel électrique. Ici par exemple, $V_D = V_E$ et donc : $U_{ED} = V_E - V_D = 0 \text{ V}$
- L'**ampèremètre** mesure l'**intensité électrique** I dans un fil. Il se comporte comme un simple fil électrique. Donc $U_{FE} = U_A = 0 \text{ V}$



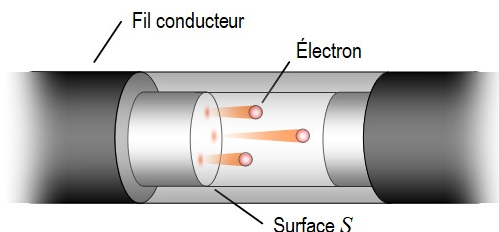1.2. Intensité électrique

L'intensité I correspond à la charge électrique qui traverse la section d'un fil en une seconde.



$$I = \frac{|Q|}{\Delta t}$$

I en A
 Q en C
 Δt en s

$$I = \frac{n \times F}{\Delta t}$$

I en A
 n en mol
 F en C/mol

Soit n la quantité (en *mol*) d'électrons qui a circulé à travers la section S du fil pendant une durée Δt .

La charge électrique de l'électron est : $q_e = -e$

Donc la charge qui a traversé la section du fil pendant la durée Δt peut aussi s'écrire :

$$Q = n \cdot N_A \times |q_e| \text{ ou } Q = n \cdot F \text{ avec } F = N_A \times e$$

A noter :

- Le **faraday** noté F est la **charge électrique par mole d'électrons**. Il vaut approximativement $96\,500 \text{ C/mol}$.
- Dans la matière solide, le passage du courant est uniquement assuré par le déplacement d'**électrons** de charge $q_e = -e$.

Exercice 1 :

En une heure, la section S d'un fil de cuivre est traversée par $2,3 \text{ mmol}$ d'électrons.

1. Déterminer la charge électrique Q que représente une telle quantité d'électrons.
2. En déduire l'intensité électrique I traversant ce fil.

1.3. Lois

Loi des nœuds : La somme des intensités arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités qui partent de ce nœud.

Loi des mailles : Le long d'une maille, la somme des tensions est nulle.

Loi d'Ohm : Aux bornes d'un conducteur ohmique ET EXCLUSIVEMENT :

$$U_R = R \times I$$

U en V
 R en Ω
 I en A

Exercice 2 :


On considère le montage ci-contre avec l'interrupteur K initialement ouvert.

1. Préciser les points du circuit que l'on peut qualifier de nœud.
2. Que valent les intensités I_0 , I_1 et I_2 ?
3. Montrer, à l'aide de la loi d'Ohm, que la tension U_{R1} est donc forcément nulle.

On ferme à présent l'interrupteur. Le générateur débite alors une intensité $I_0 = 79 \text{ mA}$.

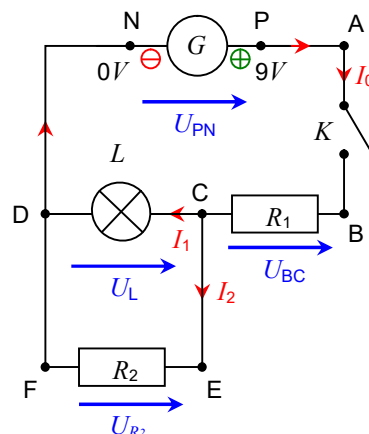4. Déterminer la tension $U_{R1} = U_{BC}$ (loi d'Ohm).
5. En déduire la tension $U_{R2} = U_{EF}$ (loi des mailles).
6. Déterminer alors l'intensité I_2 (loi d'Ohm).
7. En déduire la valeur de I_1 (loi des nœuds).
8. Que vaut la tension aux bornes de la lampe ?

Données : $R_2 = 50 \Omega$; $R_1 = 100 \Omega$



2. Le condensateur


2.1. Définition

Le **condensateur** est un récepteur électrique constitué, dans sa version élémentaire, de **deux armatures** planes mises en vis-à-vis et séparées par une fine couche d'isolant appelé **diélectrique**.

La représentation du condensateur dans un circuit électrique est :

La **caractéristique d'un condensateur** est sa **capacité C** exprimée en **farads (F)** (à ne pas confondre avec le faraday (\mathcal{F}) qui n'est pas une unité mais une constante).

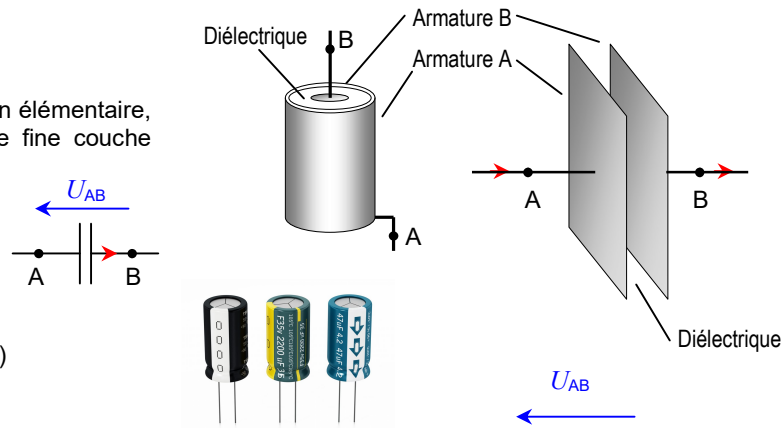La valeur de la capacité varie de l'ordre du pF ($10^{-12} F$) au mF ($10^{-3} F$)



2.2. Fonctionnement

Si l'on branche un condensateur déchargé aux bornes d'un générateur, une intensité apparaît dans le circuit. Les plaques A et B du condensateur se chargent grâce aux électrons qui circulent dans le circuit :

Des électrons arrivent sur l'armature B. Ne pouvant plus aller nulle part du fait du diélectrique, les électrons s'accumulent sur la plaque B et la charge négativement. Chaque électron arrivant sur l'armature B incite un électron de l'armature A (initialement neutre) à quitter l'armature. L'armature A se charge alors progressivement de manière positive.

Il s'établit un **champ électrique E** entre les deux armatures qui se charge peu à peu à la même vitesse :

$$q_A = -q_B \quad \forall t$$

Si la charge de l'armature A augmente d'une petite quantité positive notée dq_A pendant une petite durée notée dt , c'est donc que pendant cette même petite durée, l'intensité i du courant a fait circuler la charge dq_A dans chaque section du circuit. On en déduit donc que :

$$i = \frac{dq_A}{dt}$$

- La charge q_A de l'armature A **varie au cours du temps** (idem pour q_B).
- L'intensité électrique i est la **dérivée de la fonction $q_A(t)$** .

A noter :


- Si $i = \frac{dq_A}{dt}$ c'est donc que logiquement $i = -\frac{dq_B}{dt}$
- En électricité, **une grandeur constante s'écrit généralement avec une majuscule et une grandeur variable avec une minuscule.**

2.3. La caractéristique du condensateur

Lorsqu'on charge les armatures d'un condensateur, la tension à ses bornes augmente. On peut facilement la mesurer avec un voltmètre.

On remarque alors que $\forall q_A (= -q_B)$, on aura : $q_A(t) = C_{ste} \times u_{AB}(t) \Leftrightarrow q_A(t) = C_{ste} \times u_C(t)$

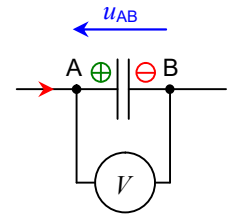Cette constante, appelée la **capacité** et notée **C** , est propre à chaque condensateur et dépend de ses caractéristiques physiques.



A retenir :

- La tension u_C aux bornes d'un condensateur est **proportionnelle à sa charge q** :
- La capacité C d'un condensateur dépend de ses caractéristiques physiques :

$$q = C \times u_C$$

q en C (coulombs)
 C en F (farads)
 u_C en V

$$C = \epsilon \times \frac{S}{d} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} S (m^2) & \text{la surface d'une armature} \\ d (m) & \text{l'épaisseur du diélectrique} \\ \epsilon (F \cdot m^{-1}) & \text{la permittivité du diélectrique} \end{cases}$$

Le condensateur est en train de se charger, donc q varie en fonction du temps et s'écrit alors avec une minuscule. Or, si q varie, c'est donc que u_C aussi et cette tension s'écrit alors aussi avec une minuscule.


2.4. Capteurs capacitifs

La tension aux bornes d'un condensateur a donc pour expression complète : $u_C = \frac{q}{C} \Leftrightarrow u_C = \frac{q \cdot d}{\epsilon \cdot S}$


Donc, si l'on modifie d , ϵ ou q pour un condensateur chargé, on modifiera du même fait la tension à ses bornes.

On peut donc utiliser un condensateur chargé comme un détecteur en mesurant simplement les variations de la tension à ses bornes.


Exemples :

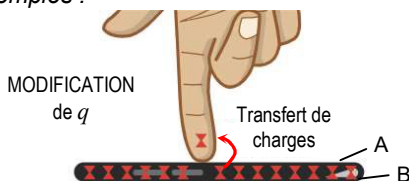

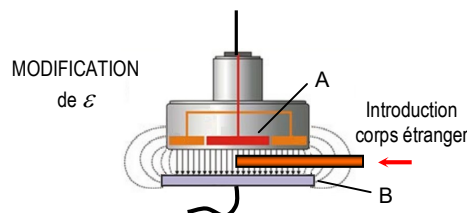Lorsqu'un doigt (qui est un conducteur électrique) touche un écran capacitif, il y a transfert de charges vers le doigt, ce qui permet de détecter sa position.



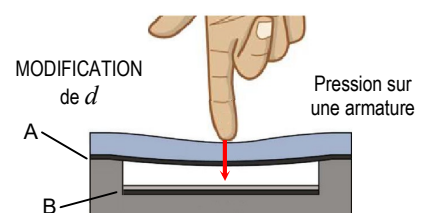En introduisant un objet (ou de l'humidité) entre les électrodes du condensateur, on modifie la permittivité ϵ du diélectrique.



Les capteurs de pression ou de déplacement sont constitués d'une armature mobile et d'une armature fixe. Une pression modifie la distance d des armatures.

3. Charge

On considère le montage électrique ci-contre. A l'origine du temps, l'interrupteur K est placé en position ① et le condensateur est initialement déchargé : $q_A = q_B = 0 \text{ C}$

Comme à $t = 0$ on a : $q_A(0) = 0 \text{ C}$

Alors : $u_C(0) = 0 \text{ V}$ car $q_A(t) = C \times u_C(t)$

Loi des mailles : $U_E - u_C(t) - u_R(t) = 0$

$$\Leftrightarrow E = u_C(t) + u_R(t) \quad \text{car } U_E = E \forall t$$

$$\Leftrightarrow \textcircled{1} E = u_C(t) + R \times i(t) \quad \text{car } u_R = R \times i \text{ (loi d'Ohm)}$$

Or, on a aussi : $i(t) = \frac{d q_A(t)}{dt}$ ou plus simplement : $i = \frac{d q_A}{dt}$

$$\Leftrightarrow i(t) = \frac{d(C \cdot u_C)}{dt} \quad \text{car } q_A(t) = C \times u_C(t)$$

$$\Leftrightarrow \textcircled{2} i(t) = C \times \frac{d u_C}{dt} \quad \text{car } C \text{ est une constante}$$

En remplaçant $\textcircled{2}$ dans $\textcircled{1}$ on obtient l'équation différentielle du premier ordre suivante :

A faire : Détailler ce calcul

$$\textcircled{3} \quad \frac{d u_C}{dt} + \frac{1}{RC} \times u_C = \frac{E}{RC}$$

La solution d'une telle équation différentielle s'écrit :

$$u_C(t) = A \cdot e^{-k \cdot t} + B$$

A noter :

- Au début, le condensateur est en train de se charger, donc la tension $u_C(t)$ à ses bornes augmente.
- Comme à chaque instant de la charge $u_C(t) + u_R(t) = E$, le fait que $u_C(t)$ augmente implique que $u_R(t)$ diminue.
- Au bout d'un certain temps de ce régime de charge, la tension $u_C(t)$ atteindra la valeur de E et donc la tension $u_R(t)$ deviendra nulle. En conséquence, c'est l'intensité qui deviendra nulle, ce qui stoppera la charge du condensateur.

On aura alors : $u_C(t) = E$ et $u_R(t) = 0$

Recherche de l'expression de A, B :

A l'origine du temps on a : $q_A(0) = 0 \Leftrightarrow u_C(0) = A \cdot e^{-k \times 0} + B = 0$

$$\Leftrightarrow \textcircled{4} A + B = 0 \quad \text{car } e^{-k \times 0} = e^0 = 1$$

A la fin de la charge ($t \rightarrow \infty$) on a : $u_C(\infty) = A \cdot e^{-k \times \infty} + B = E$

$$\Leftrightarrow \textcircled{5} B = E \quad \text{car } e^{-k \times \infty} = e^{-\infty} = 0$$

Avec $\textcircled{4}$ et $\textcircled{5}$ on obtient la solution :

$$\textcircled{6} u_C(t) = E \cdot (1 - e^{-k \times t})$$

A faire : Détailler ce calcul

Recherche de l'expression de k :

En développant l'expression $\textcircled{6}$ on obtient : $u_C(t) = E - E e^{-k \times t}$ et donc : $\frac{d u_C(t)}{dt} = k E \times e^{-k \times t}$

L'équation différentielle $\textcircled{3}$ devient donc : $k E \cdot e^{-k \cdot t} + \frac{E - E e^{-k \cdot t}}{RC} = \frac{E}{RC}$



$$\Leftrightarrow E \cdot e^{-k \cdot t} \cdot \left(k - \frac{1}{RC} \right) = 0 \quad \text{A faire : Détailler ce calcul}$$

Or, un produit de facteur est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Et ici, le seul facteur pouvant être nul si t varie, c'est le dernier :

$$k - \frac{1}{RC} = 0 \quad \Leftrightarrow k = \frac{1}{RC}$$

La solution de l'équation différentielle $\textcircled{3}$ s'écrit donc :
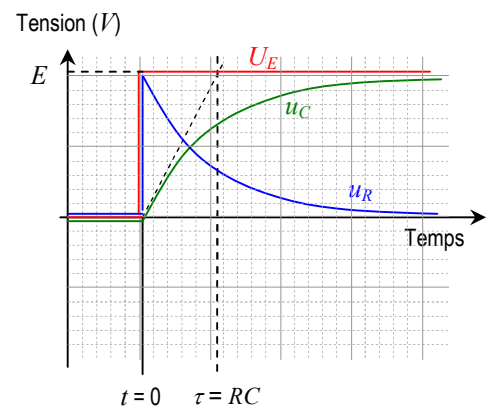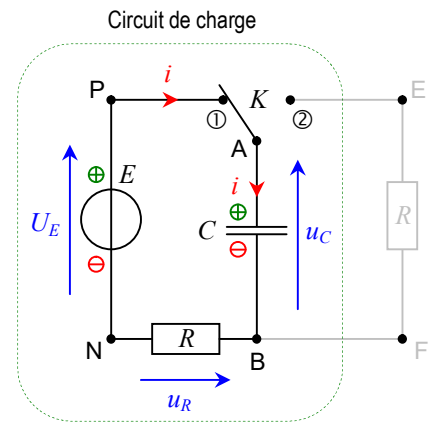
$$u_C(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{RC} \times t} \right) \quad \text{ou} \quad u_C(t) = E \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad \text{en posant : } \tau = R \times C$$



Pour trouver la valeur de la **constante de temps** τ , on fait soit le calcul $\tau = RC$ ou alors on prend la tangente à u_C à l'origine du temps et on regarde l'abscisse où elle coupe la droite $y = E$.

A retenir :

- τ est appelé la **constante de temps** du circuit RC.
- Lors d'une charge, le **condensateur est chargé à plus de 99% pour une durée égale à 5 τ**



4. Décharge

Une fois le condensateur chargé, on bascule l'interrupteur K en position ② en déclanchant à nouveau un chronomètre pour avoir une **nouvelle origine du temps $t = 0$** . Le condensateur va donc se décharger dans le conducteur ohmique R tel un générateur de tension variable. En effet, comme en se déchargeant, sa charge q_A diminue, la tension à ses bornes aussi (car $q_A = C \times u_C$). Si l'on garde la même orientation pour i que dans le cas de la charge du condensateur, on aura donc maintenant une intensité négative.

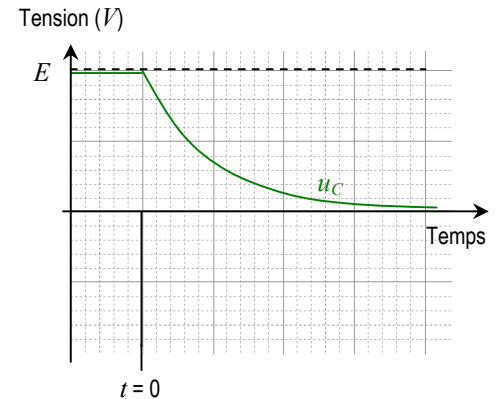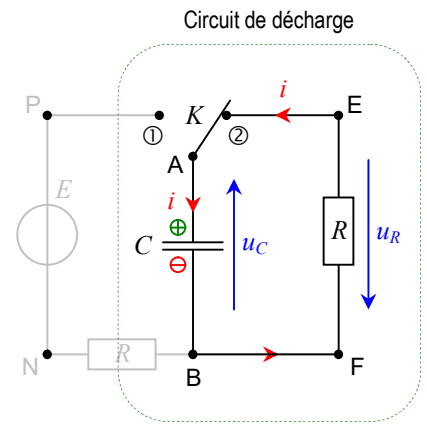Exercice 3 :

- Exprimer uniquement en fonction de E et de C :
 - la charge q_A du condensateur à $t = 0$.
 - la tension du condensateur à l'origine du temps $u_C(0)$.
- Quelle relation mathématique lie les tensions u_C et u_R ?
- Etablir, à partir de la relation trouvée à la question précédente, l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d u_C}{dt} + \frac{1}{RC} \times u_C = 0$$
- Avant la nouvelle origine du temps considérée dans cette partie, lorsque l'interrupteur n'était pas encore basculé en position ②, quelle était la valeur de l'intensité i dans le circuit de décharge ? En déduire la valeur de u_R durant cette phase.
- A partir du résultat des questions 2 et 4, tracer en bleu l'allure de la courbe représentant $u_R(t)$ sur le graphique ci-contre.
- Sachant que pour trouver graphiquement la valeur de la constante de temps τ , il faut prendre la tangente à u_C à l'origine du temps et relever l'abscisse où cette tangente coupe l'axe des abscisses, faire cette construction sur le graphe ci-contre et matérialiser en rouge la position de τ .



A noter :

- Au bout d'un temps égal à 5τ , le condensateur s'est vidé à plus de 99%. On considère alors qu'il est complètement vide. On aura alors : $u_C(t) = 0$ et $u_R(t) = 0$
- Lors de la décharge du condensateur, la charge q_A diminue. Donc la dérivée de la fonction $q_A(t)$ est négative. Or comme $i(t) = \frac{d q_A(t)}{dt}$, l'intensité dans le circuit est donc bien négative.

L'équation différentielle de la décharge s'écrit :

$$\frac{d u_C}{dt} + \frac{1}{RC} \times u_C = 0$$

Cette équation différentielle étant du premier ordre, sa solution est du type :

$$u_C(t) = A \cdot e^{-k \cdot t} + B$$

Recherche de l'expression de A, B et k :

Exercice 4 :

- Montrer qu'à la date $t = 0$ cette solution de u_C donne l'équation : $A + B = E$
- Quelle équation obtient-on à l'aide de l'expression générale de la solution de u_C lorsque le condensateur est entièrement déchargé ?
- Déduire des deux questions précédentes que la solution générale peut aussi s'écrire :

$$u_C(t) = E e^{-k \cdot t}$$

- Déterminer alors l'expression de la dérivée de $u_C(t)$.
- En plaçant les expressions de $u_C(t)$ et de sa dérivée dans l'équation différentielle de la décharge, montrer que l'on obtient l'équation :

$$E \cdot e^{-k \cdot t} \cdot \left(\frac{1}{RC} - k \right) = 0$$

- En déduire l'expression de la constante k .

La solution de l'équation différentielle de la décharge du condensateur s'écrit donc :

$$u_C(t) = E \cdot e^{-\frac{1}{RC} \times t}$$

ou

$$u_C(t) = E \cdot e^{-\frac{1}{\tau} \times t}$$

en posant :

$$\tau = R \times C$$

A retenir :

- La **constante de temps τ** est donc la même que pour la charge.
- Lors d'une décharge, le **condensateur s'est vidé à plus de 99% pour une durée égale à 5τ**